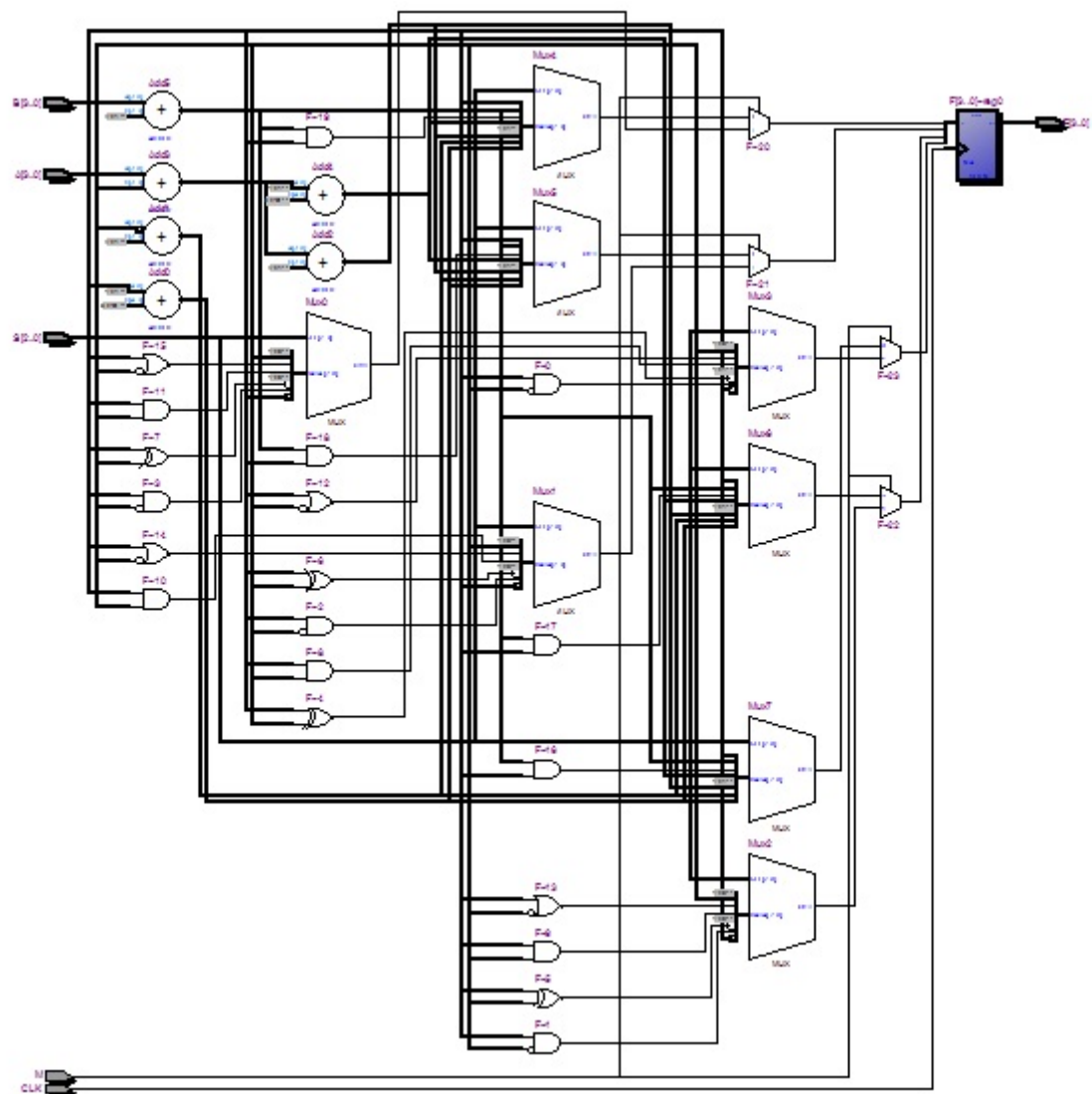


RTL Diagram for 4-bit ALU:



Output for 4-bit ALU:

